

- 1.画出用与、或、非门实现布尔函数 $F(A,B,C) = AB + AC$ 的电路图。
- 2.使用 TTL 与门 74x08、或门 74x32、非门 74x04 实现题 1 电路，标出各门电路的器件名称和管脚标号。
- 3.分别画出用与非门、或非门、与或非门实现布尔函数 $F(A,B,C) = AB + AC + BC$ 的电路图。
- 4.选择合适的 TTL 与非门、或非门、与或非门器件，实现题 3 电路，标出各门电路的器件名称和管脚标号。
- 5.TTL 集成逻辑门电路中分为 74 系列和 54 系列，这两大系列有什么异同？
- 6.如何查看 TTL 集成门电路的管脚排列？