


1.试分析图中各电路的逻辑功能。

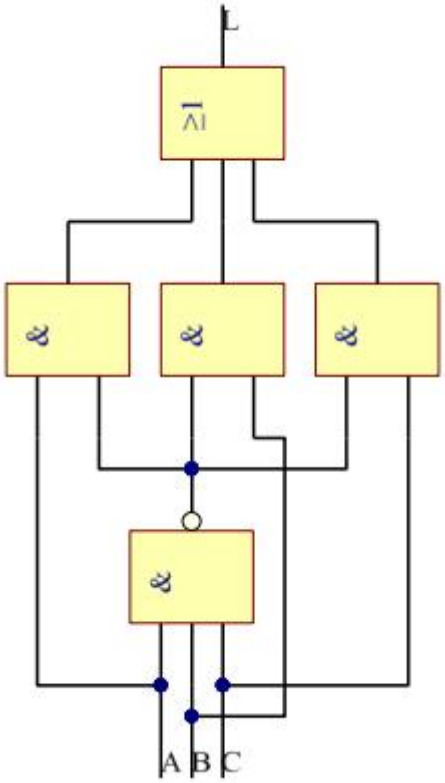

（a）

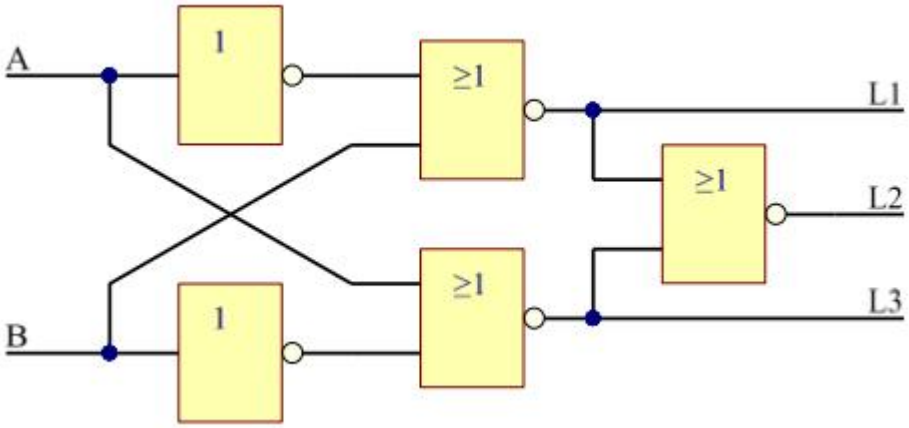


（b）

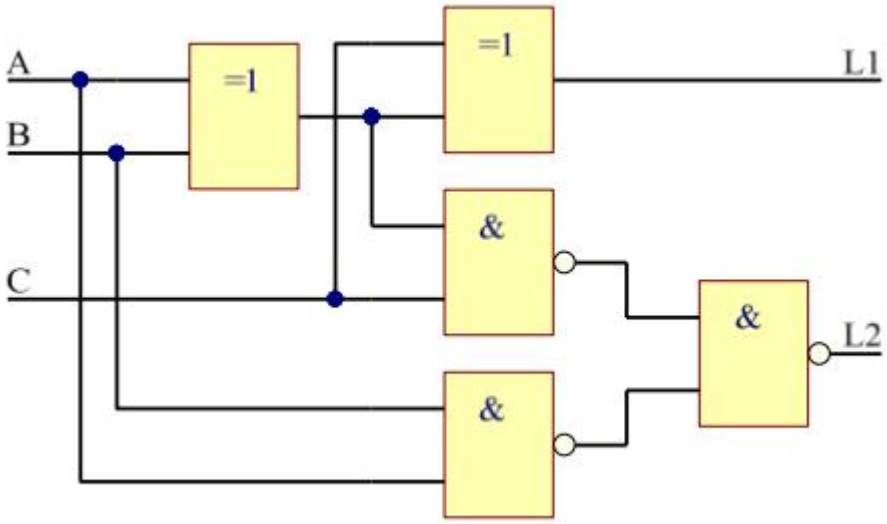


（c）

2.分析逻辑电路，写出其简化的逻辑表达式，并用与非门改进设计。

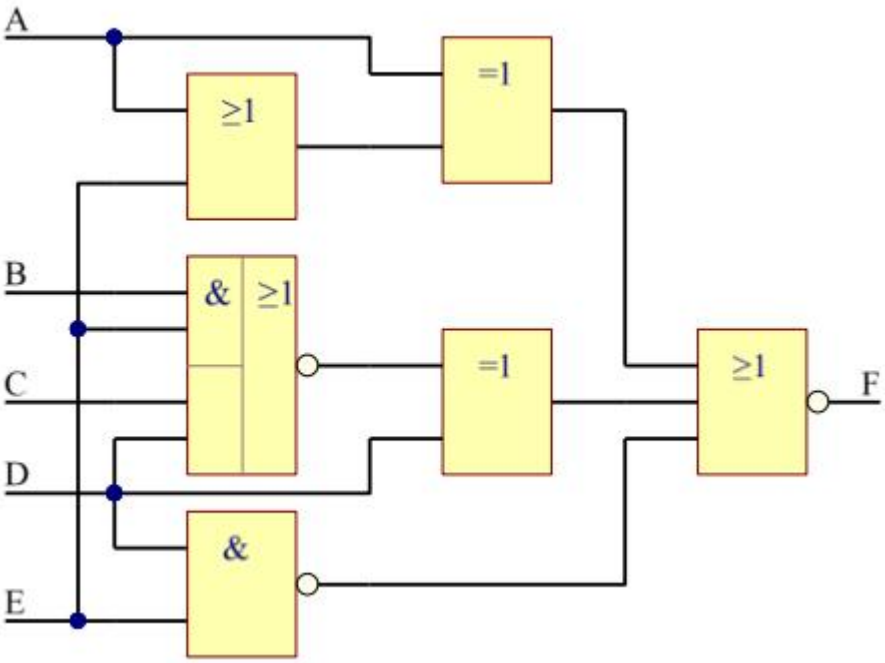

（a）

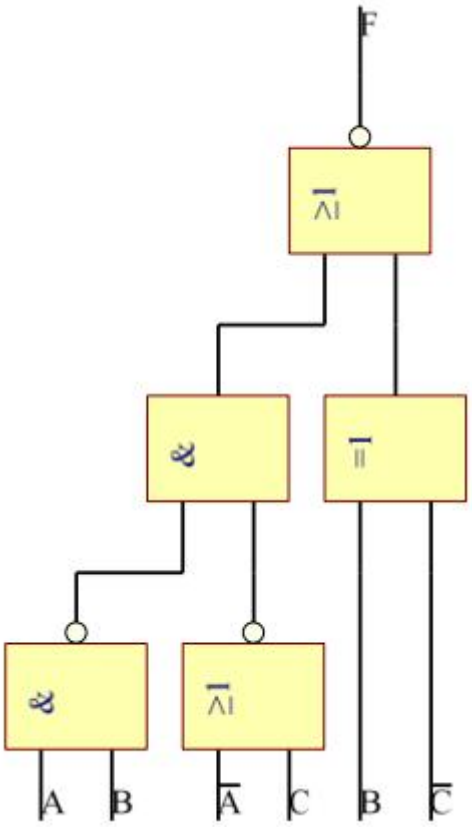

（b）

3. 按要求判断下列函数对应电路是否存在险象，如果存在请消除之，并用与非门实现。

（1）$L = B\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{C} + A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}BC$ （卡诺图法）

（2）$L = AB\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + A\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}C + AB\overline{C}D$（卡诺图法）

（3）$L = AB + \overline{A}CD + BC$ （代数法）

（4）$L = (A + \overline{B})(\overline{A} + C)$ （代数法）